
99243022

کل حالات موجود برای این 2 چراغ 6 تاست. حالت 0ام زمانی است که چراغ شرق و غرب سبز و چراغ شمال و جنوب قرمز است.حالت 1ام زمانی است که چراغ شرق و غرب زرد و چراغ شمال و جنوب قرمز است.حالت 2ام، چراغ شرق و غرب قرمز و چراغ شمال و جنوب قرمز است.حالت سوم، چراغ شرق و غرب قرمز و چراغ شمال و جراغ شمال و جراغ شمال و جنوب سبز است.

حالت 4ام چراغ شرق و غرب قرمز و چراغ شمال و جنوب زرد است و حالت آخر چراغ شرق و غرب قرمز و چراغ شمال و جنوب قرمز و چراغ شمال و جنوب قرمز است.

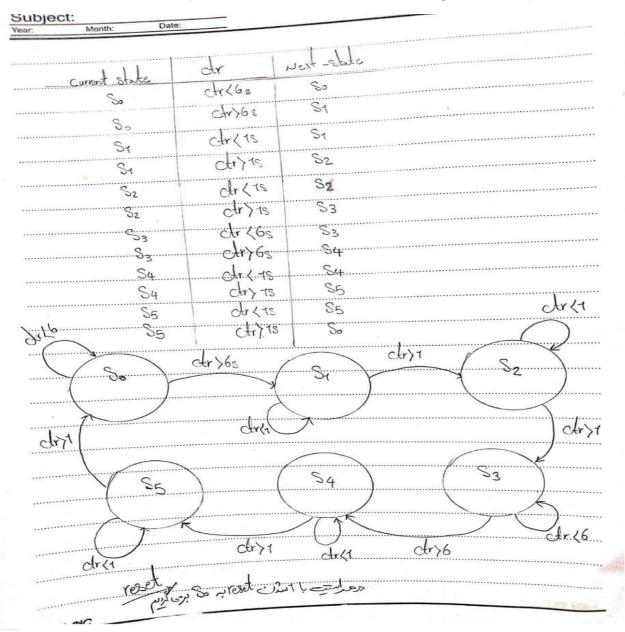تاخیرهای هر استیت به عنوان ورودی استیت، استیت بعدی را مشخص میکند.




زمانی که در استیت 0ام باشیم و شمارنده زمان کمتر از6 ثانیه باشد در استیت 0ام باقی میمانیم. اما زمانی که شمارنده زمان بیشتر از6 شود به استیت 1ام خواهیم رفت. در استیت ۱ام اگرشمارنده زمان کمتر از ۱ باشد در استیت 1 باقی میمانیم و درغیر اینصورت به استیت 2ام میرویم. برای بقیه استیت ها نیز به همین صورت استیت بعدی مشخص می شود.

برای کد وریلاگ باید برای هر استیت کد منحصر به فرد در نظر بگیریم که که این کار را با روش وان هت انجام می دهیم و چون شش حالت داریم باید اعداد شش بیتی در نظر بگیریم. برای تاخیر استیت ها نیز متغیری تعریف میکنیم وسپس در یک بلاک آلویز استیت هارا با توجه به شمارنده زمان(تاخیر استیت ها) مقداردهی میکنیم. برای ورودی ریست بدین گونه عمل میکنیم که در اگر در هر استیت باشیم و ریست 1 شود به استیت 0 ام میرویم.


در بلاک آلویز دیگری رنگ چراغ هارا مشخص میکنیم.برای خانه ۱۵م آرایه رنگ سبز و برای رنگ سبز کد 001،برای خانه 1ام رنگ زرد، وبرای رنگ زرد کد 010 و برای خانه 2ام آرایه رنگ قرمز و برای رنگ قرمز کد 100 را درنطر میگیریم.

سپس طبق جدول برای هر استیت کد رنگ آن را مشخص میکنیم. مثلا برای استیت 0ام چراغ باید سبز باشد و چراغ دوم قرمز پس کد چراغ اول 001 و کد چراغ دوم 100 خواهذ بود.برای بقیه استیت ها نیز به همین صورت است.

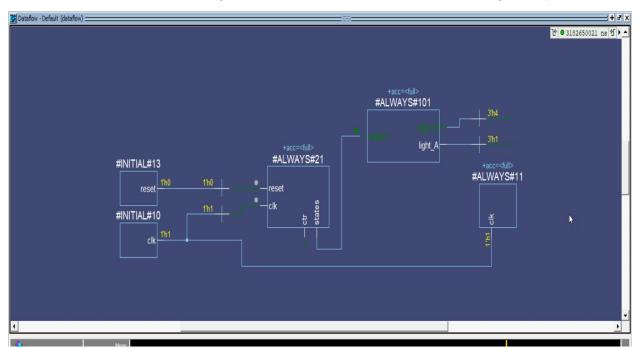برای فایل تست بنچ نیز ورودی کلاک را بدین صورت تعیین میکنیم که در نصف زمان کلاک 0 باشد و نصف دیگر 1.برای ریست هم ورودی 0 و 1 را در لبه های کلاک اعمال میکنیم.




شماتیک مدار

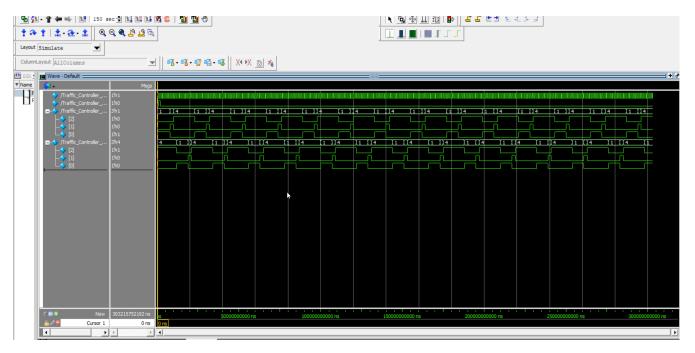


نمایش شکل موج مدار در 150 ثانیه

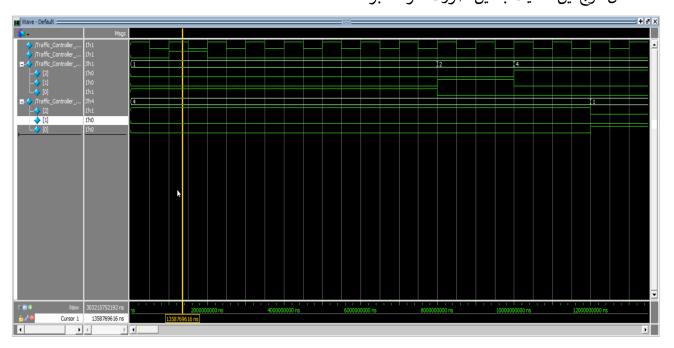برای استیت 0 ام چراغ اول باید سبز و چراغ دوم باید قرمز باشد، یعین اولی 1 و دومی 4. همچنین فعال شدن ریست باید ما را از هر استیت به استیت 0 ام ببرد شکل موج این استیت به این صورت خواهد بود:




هنگام فعال بودن ریست

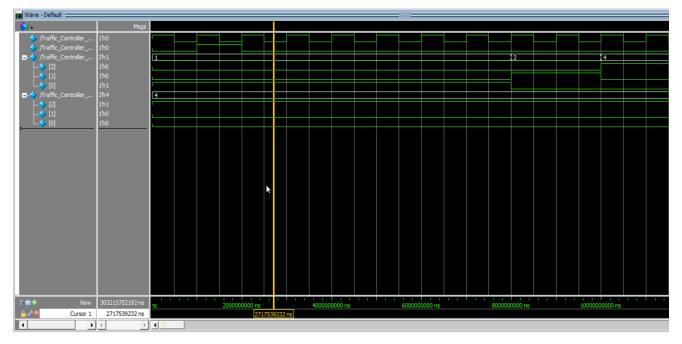


هنگام غيرفعال بودن ريست

6ثانیه در استیت 0 میمانیم و بعد از 6ثانیه به استیت 1 می رویم.

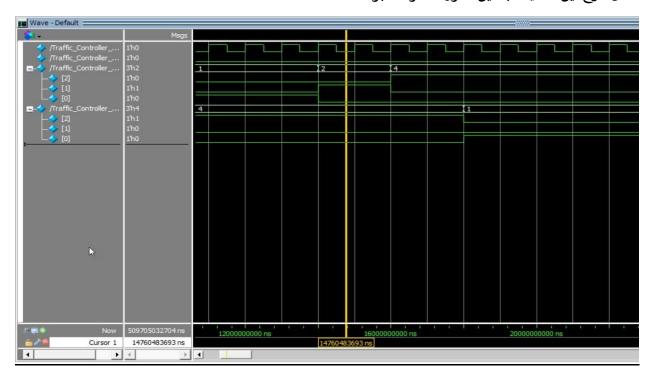
برای استیت 1 ام چراغ اول باید زرد و چراغ دوم باید قرمز باشد، یعین اولی 2 و دومی 4. شکل موج این استیت به این صورت خواهد بود:




شكل موج استيت 2ام: هردو چراغ قرمز

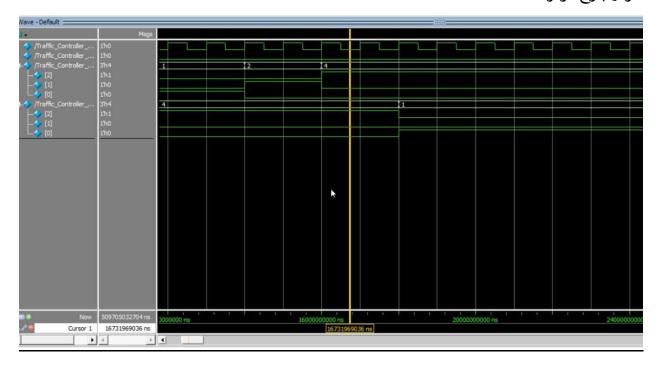


شكل موج استيت 3ام

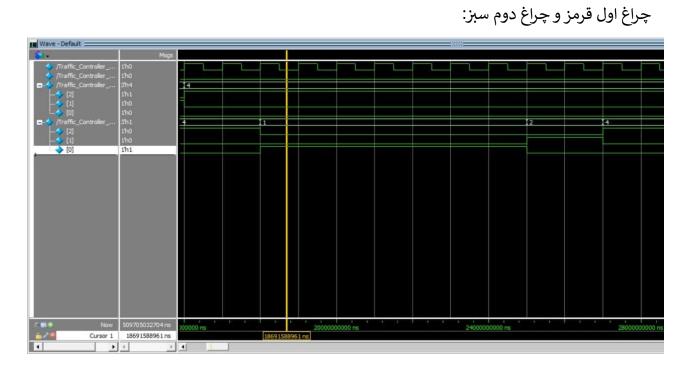

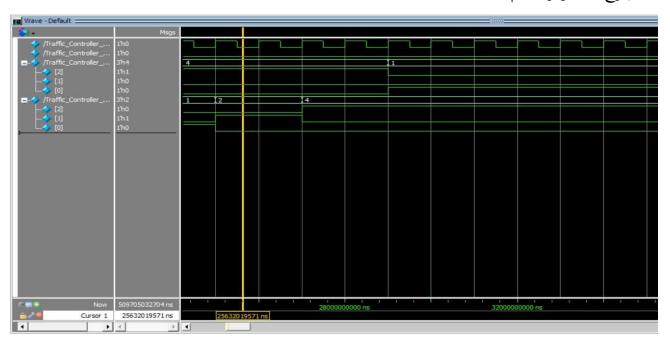شکل موج استیت 4ام چراغ اول قرمز و دوم زرد:



شکل موج استیت آخر هردو چراغ قرمز:

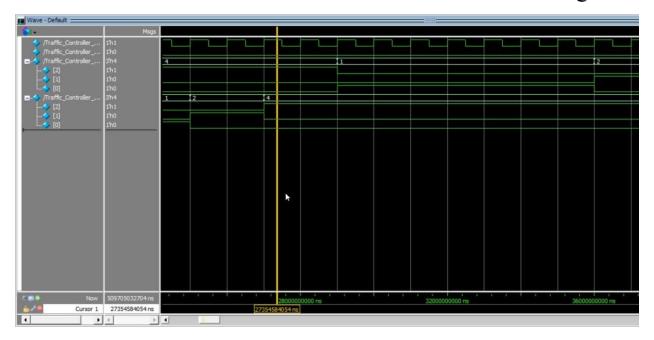

پس از استیت 5 دوباره به استیت 0 برمیگردیم:

